

양자 컴퓨팅: 응용적 접근

제3 장 문제 : 큐비트, 연산자 그리고 측정

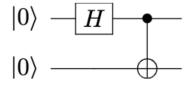
- 1. 다음 양자 회로의 마지막 상태는 무엇입니까? 답을 디랙 표기법으로 표현하십시오.
 - a. 다음 회로의 마지막 상태를 구하십시오.



b. 다음 회로의 마지막 상태를 구하십시오.

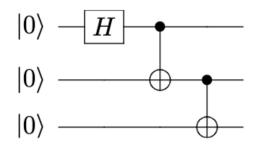

c. 다음 회로의 마지막 상태를 구하십시오.

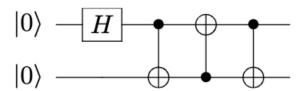

- 2. 디음의 양자 상태들을 블로흐 구의 x, y, z 좌표로 계산하고 블로흐 구위의 점으로 그리십시오. 다음의 상태들은 정규화 되지 않을 수 있음을 주의하십시오.
 - (a) $|0\rangle$
 - (b) $|1\rangle$
 - (c) $|0\rangle + |1\rangle$
 - (d) $|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle$ for $\phi \in \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$
 - (e) $3/5|0\rangle + 4/5|1\rangle$.
- 3. 큐비트가 $|0\rangle$ 에 초기화 되어있고 다음의 블로흐 구의 최종 상태를 갖는 양자 회로를 구하십시오.
 - (a) $3/5|0\rangle + 4/5|1\rangle$.
 - (b) $|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle$ for $\phi \in \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$.
- 4. 다음의 게이트 집합들이 보편적입니까? 각 집합의 경우 단일 큐비트 연산자는 어느 큐비트에도 가해질 수 있고 2-큐비트 연산자는 어느 큐비트 쌍에도 가해질 수 있습니다.
 - (a) $\{H, \text{CNOT}\}$
 - (b) $\{H, \text{CNOT}, S\}$
 - (c) $\{H, \text{CNOT}, S, T\}$
 - (d) $\{H, \text{CNOT}, T\}$
 - (e) $\{H, CZ, S\}$
 - (f) $\{H, CZ, T\}$
 - (g) $\{U, CNOT\}$ 단, U는 임의의 단일 큐비트 회전
 - $^{
 m (h)}$ $^{
 m U,~CZ}$ 단, U는 임의의 단일 큐비트 회전
- 5. σ 를 파울리 연산자로 정의합시다. 즉 $\sigma \in \{X,Y,Z\}$ 입니다. $e^{i\theta\sigma}=\cos\theta I+i\sin\theta\sigma$ 임을 증명하세요.

6. X, Y, Z가 단일 큐비트 파울리 연산자라고 합시다. 다음 연산자들의 행렬값들을 구해보십시오.

$$R_x(\theta) := e^{i\theta X/2}, R_y(\theta) := e^{i\theta Y/2}, R_z(\theta) := e^{i\theta Z/2}$$

- 7. $R_x(\theta_2)R_x(\theta_1)=R_x(\theta_1+\theta_2)$ 임을 증명하세요. R_y 와 R_z 에 대해서도 증명하세요.
- 8. 왜 큐비트를 복소 힐베르트 공간에 나타내는 것이 중요할까요? 왜 실수 공간은 충분하지 않을까요? 5-큐비트 계의 힐베르트 공간은 어떻게 나타낼까요?
- 9. 양자 상태 $|\psi\rangle = 0.6|0\rangle + 0.8|1\rangle$ 를 생각해봅시다. 0을 측정할 확률은 얼마인가요? 그리고 1을 측정할 확률은 얼마인가요?
- 10.양자 상태 $|\psi\rangle = 0.6|0\rangle + 0.8|1\rangle$ 를 측정하여 $|0\rangle$ 상태를 얻었다고 합시다. 그럼 $|+\rangle$ 상태를 측정할 확률은 얼마인가요? $|-\rangle$ 상태를 측정할 확률도 구해보십시오.
- 11. 4-준위계로 이루어진 양자 컴퓨터를 만든다고 가정해봅시다. 이를 4-큐디트(4-qudit)라고 부릅니다. 10⁶ 큐비트 양자 컴퓨터와 동일한 계산 공간을 나타내는데 얼마나 많은 4-큐디트들이 필요한가요?
- 12. 다음 공식들을 증명해보세요.
 - (a) HXH = Z
 - (b) HZH = X
 - (c) HYH = -Y
 - (d) $H^2 = I$
 - (e) $SWAP_{ij} = CNOT_{ij}, CNOT_{ji}, CNOT_{ij}$
 - (f) $R_{z,1}(\theta)CNOT_{1,2} = CNOT_{1,2}R_{z,1}(\theta)$